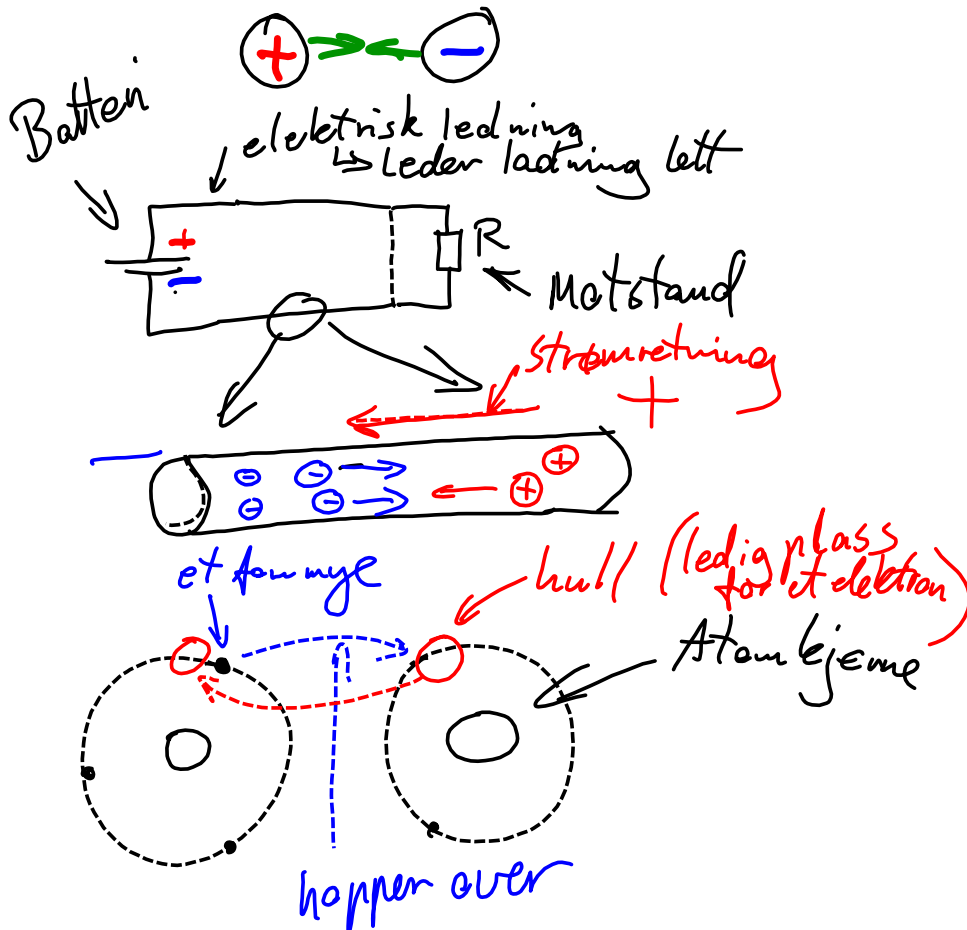


Ladning



Strømretning er definert
den veien positiv ladning
går

hull



Strøm er ladning i bevegelse

Ladning: Coulomb $[C]$

Strøm: Ampere $[A]$

← benevnelse

Spennings

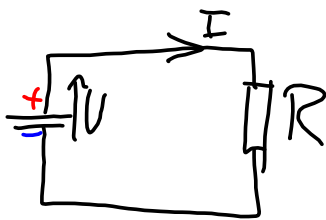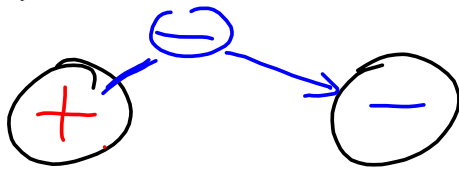

$U = 10,0 \text{ [V]}$
 symbol for spenning


Volt
 ↑
 benevnelse

Motstand $R = 100 \text{ [}\Omega\text{]}$

↑
 symbol

↑
 benevnelse for
 motstand
 ohm
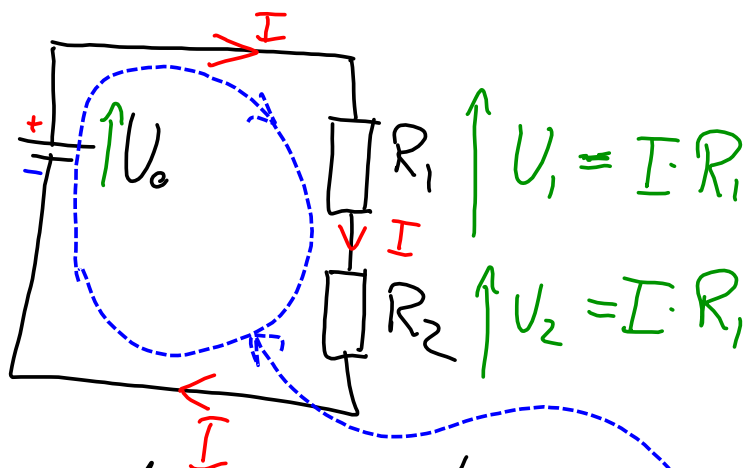
$$I = \frac{U}{R} = \frac{10,0 \text{ [V]}}{100 \text{ [}\Omega\text{]}} = 0,1 \text{ [A]}$$




Kirchoff's spenningslov:
 Summen av spenninger i en sløkke er null

$$U_0 - U_1 - U_2 = 0$$

$$U_0 = U_1 + U_2$$

Ekvivalent skjema

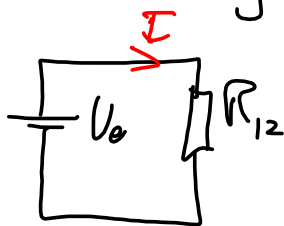

$$U_0 = I \cdot R_{12}$$

$$U_0 = U_1 + U_2$$

$$= I \cdot R_1 + I \cdot R_2$$


$$= I (R_1 + R_2)$$

Ekvivalent
 motstand

Kircheffs strømlov


Summen av alle strømmer inn til et punkt er null

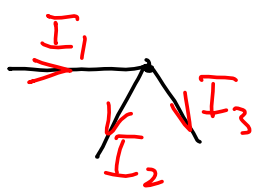Pluss retning er inn til punktet (velg selv)




$$I_1 - I_2 - I_3 = 0$$

$$I_1 = I_2 + I_3$$

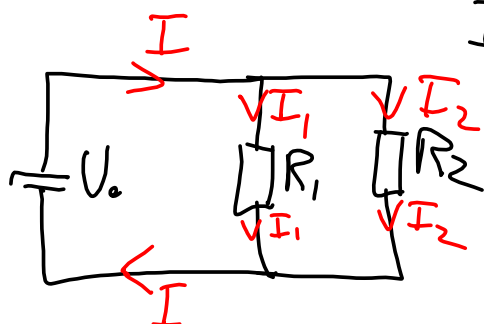

$$U_0 = I_1 \cdot R_1 = I_2 \cdot R_2$$

Ekvivalent skjema

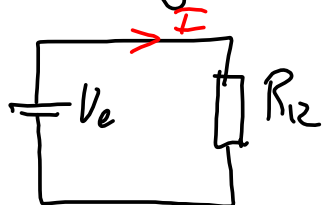

$$U_0 = I \cdot R_{12} \Rightarrow I = \frac{U_0}{R_{12}}$$

$$I = I_1 + I_2$$

$$\frac{U_0}{R_{12}} = \frac{U_0}{R_1} + \frac{U_0}{R_2}$$

$$\frac{1}{R_{12}} = \frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} = \frac{R_2 + R_1}{R_1 \cdot R_2}$$

$$R_{12} = \frac{R_1 \cdot R_2}{R_2 + R_1}$$


Effekt

$$P = 10 \text{ [W]}$$

↑ Symbol
 ↑ Watt
 ← Beregning

$$P = U \cdot I$$

EKS

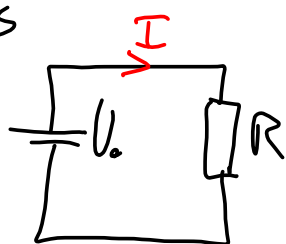


$$U_0 = 10 \text{ V}$$

$$R = 100 \Omega$$

$$I = \frac{U_0}{R} = \frac{10 \text{ V}}{100 \Omega} = 0,1 \text{ A}$$

$$P = U \cdot I = 10 \text{ [V]} \cdot 0,1 \text{ [A]}$$

$$P = 1,0 \text{ [W]}$$

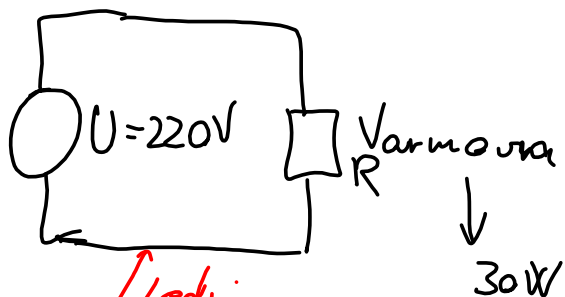

Ledning har egentlig en liten motstand i seg
 i de fleste tilfellene er den indre motstand i ledningen så liten at man kan se bort i fra den

Hvis, kke: Lag et ekvivalentsejem

