

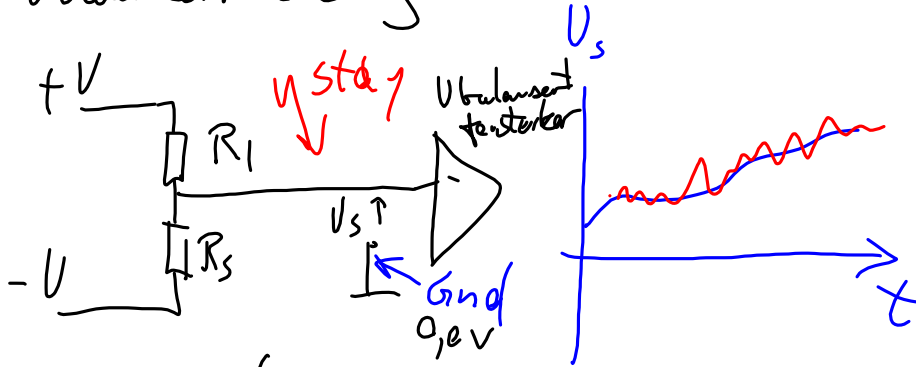
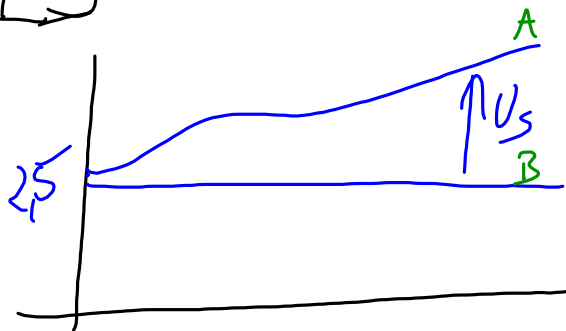
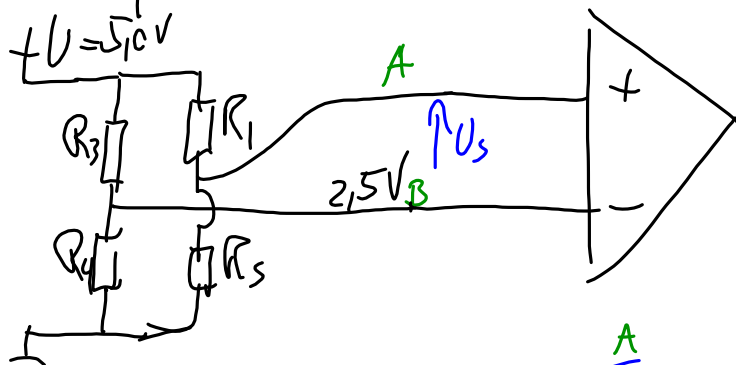




# Wheatstones målebro Ubalansert versjon

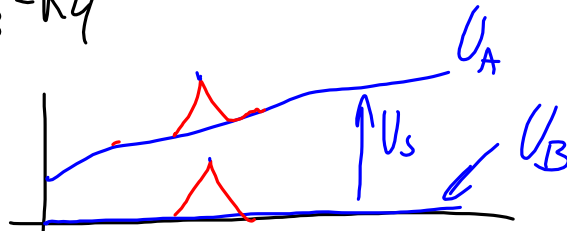


# Balansert

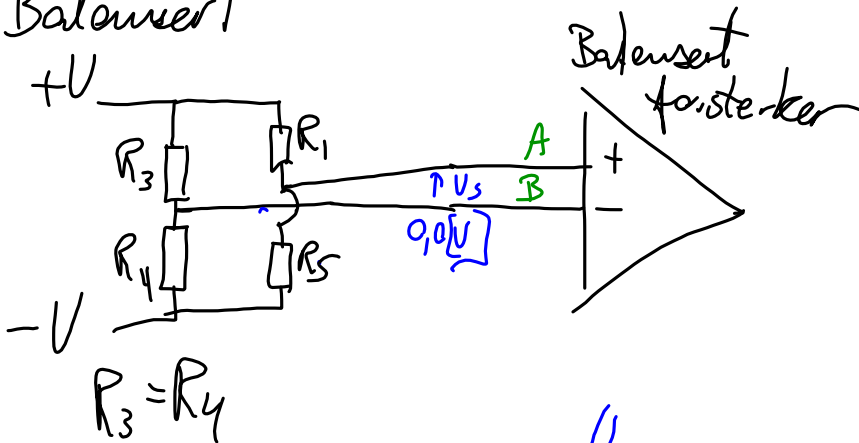


AC-messing

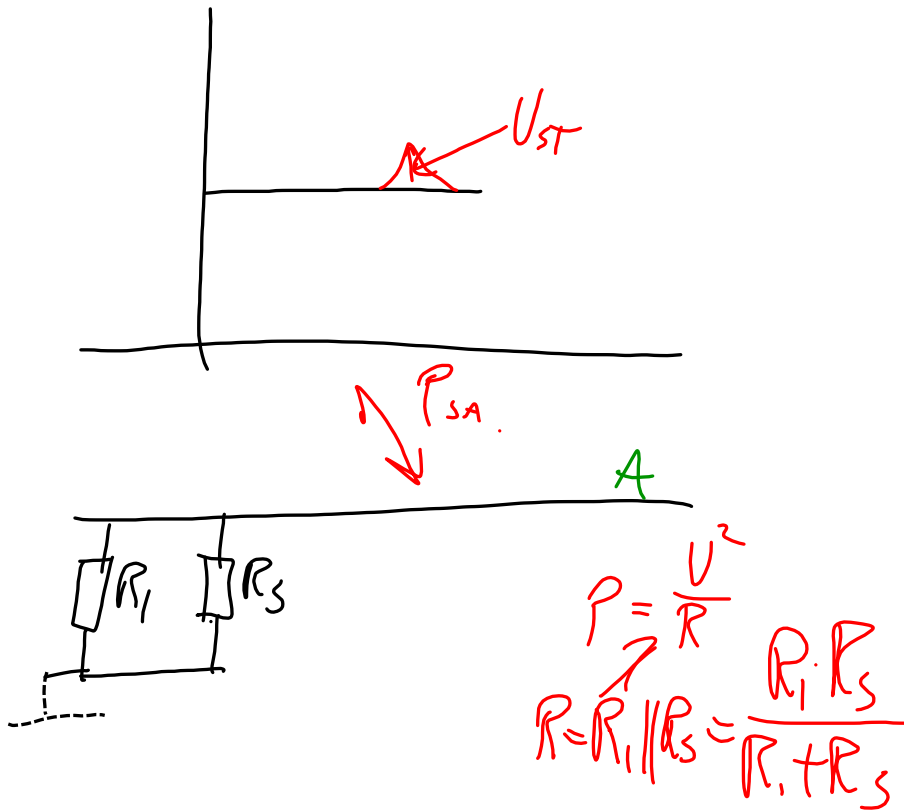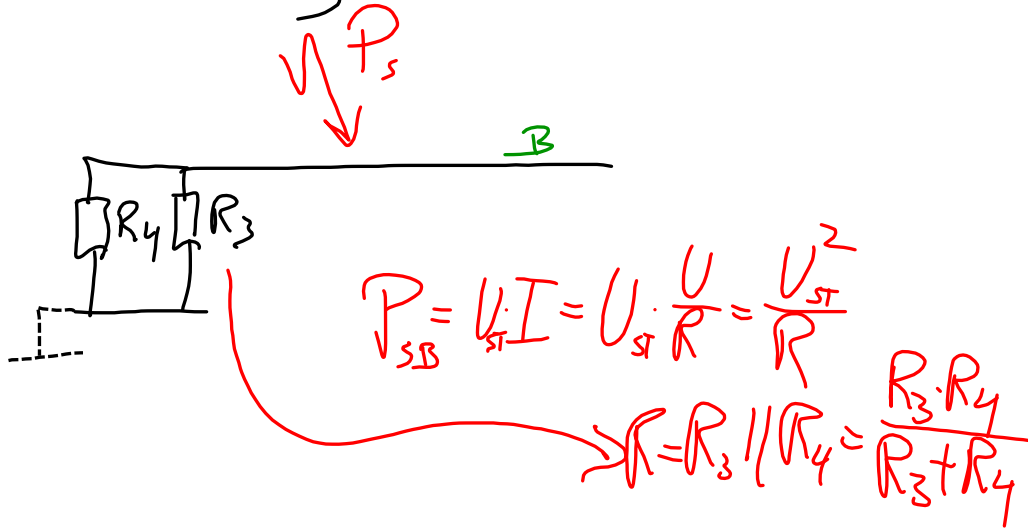

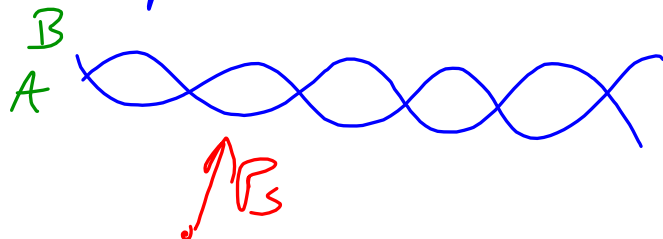$P_{SA} = P_{SB} \Rightarrow$  Tunnnet par kabel





$U_{STA} = U_{STB}$

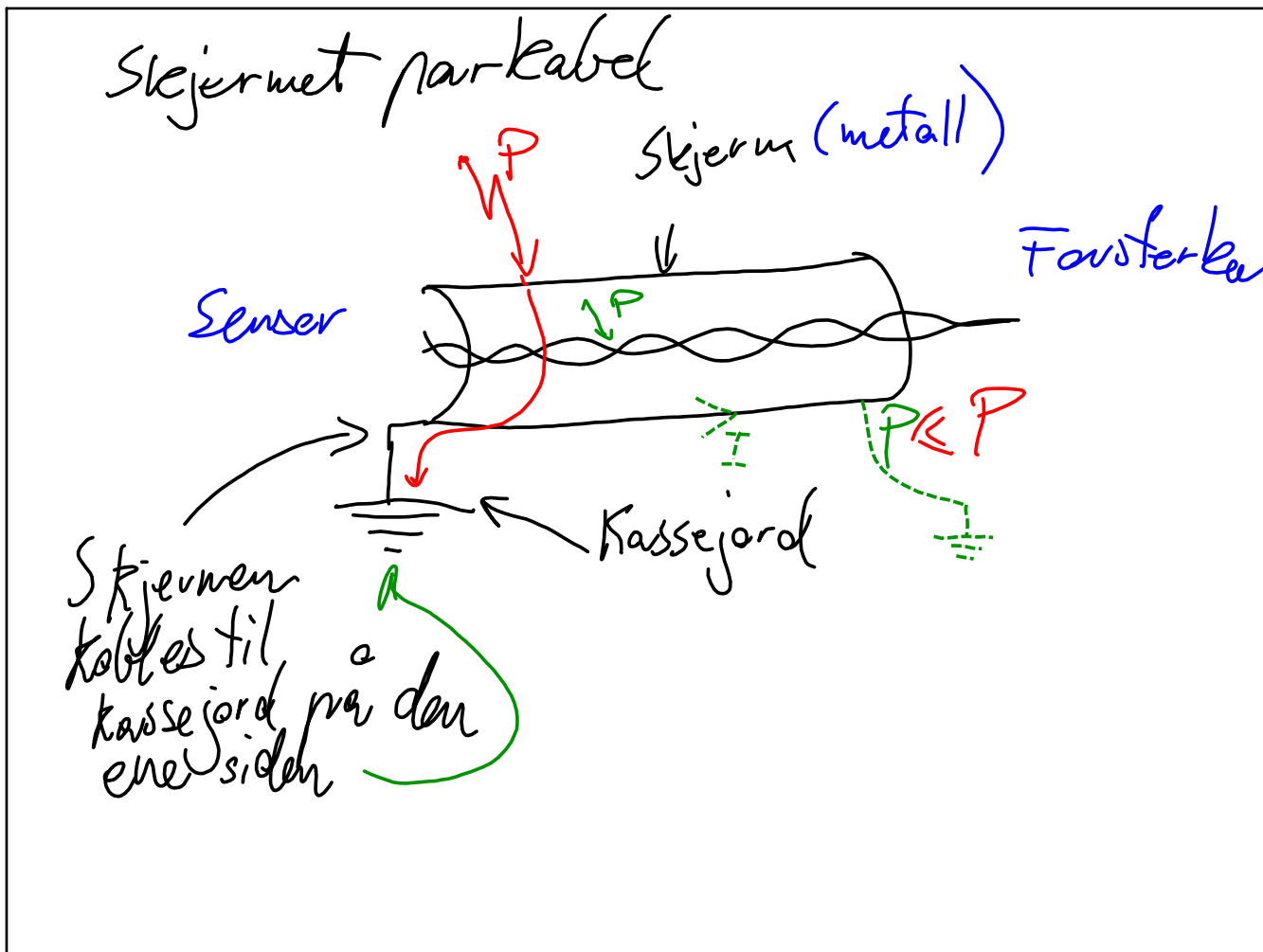

# Kondensator


Brukes i Low Pass Filter

↳ Lave frekvenser  
passerer

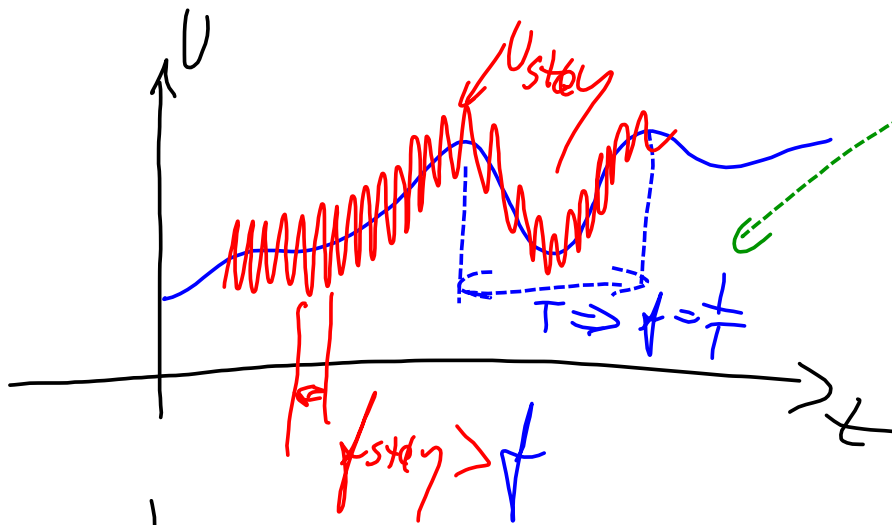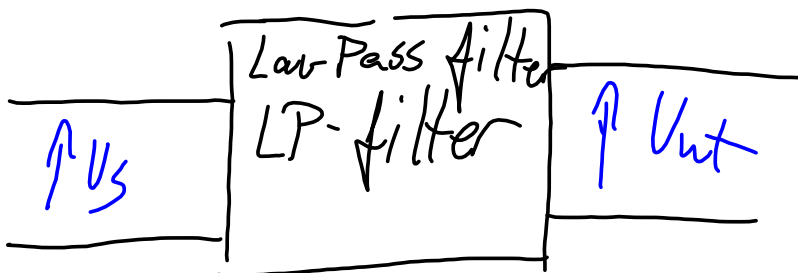

$f$  (lav)  
skal passere  
LP-filteret

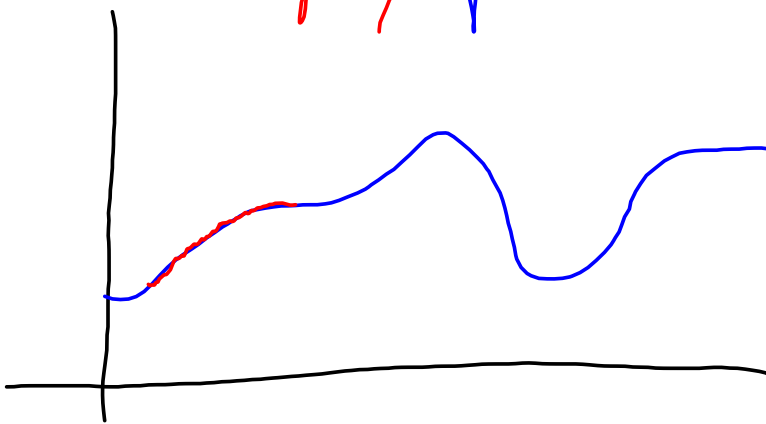$f_{støy}$   
skal ikke  
passere LP-filteret



# Kondensator

