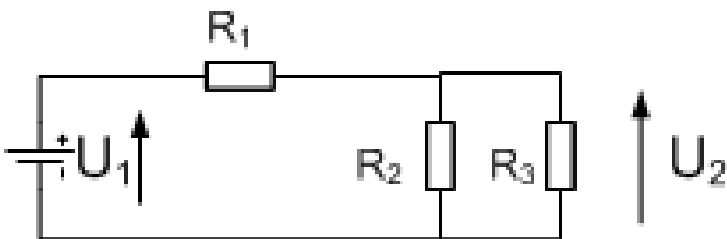


I kretsen til venstre er $U_1 = 5,0$ [V], $R_1 = 1500$ [Ω] og $R_2 = 2000$ [Ω]

Hvor stor er strømmen I , og spenningen U_2 .



I Kretsen til venstre er $U_1 = 10,0$ [V], $R_1 = 1000$ [Ω], $R_2 = R_3 = 2000$ [Ω]

Hvor stor er spenningen U_2 .