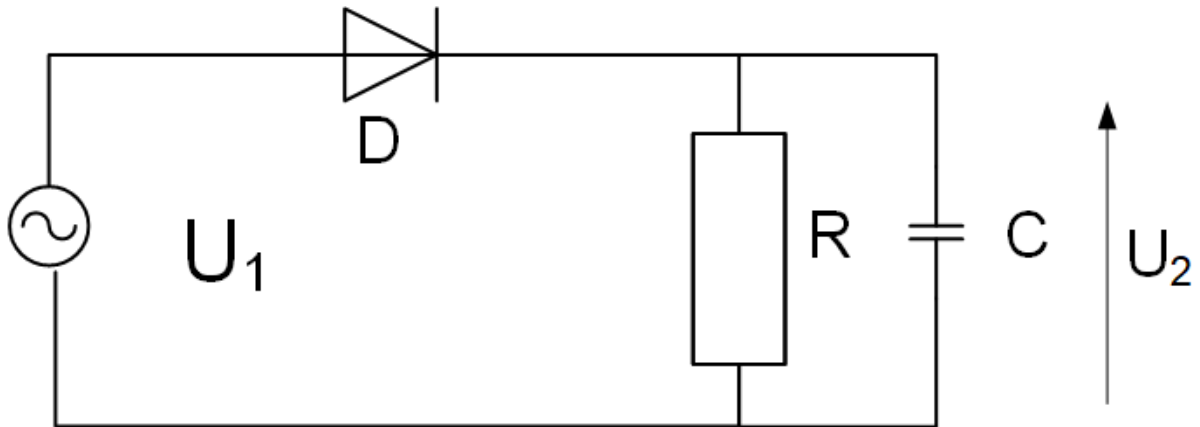


Likeretter med en diode



Anta at $U_{1PP}=21,4$ V, og frekvensen er 50 Hz. Anta at $C = 10 \mu\text{F}$. Hvor stor må R være for at ripple-spændingen skal være maks 2,0 V.

Lag figur av kurveforløpet.

Tips:

