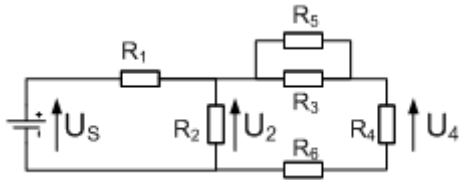


Kretsen under har følgende komponentverdier:

$U_S = 5\text{ V}$ $R_1 = R_3 = 2,0\text{ k}\Omega$ $R_2 = R_4 = R_5 = 1,2\text{ k}\Omega$ (=1K2) $R_6 = 500\ \Omega$



Beregn spenningene U_2 og U_4 .