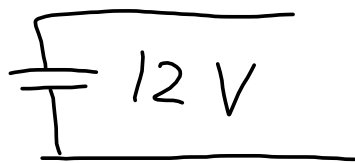


11.306



$$0,22 \text{ M C} = 0,22 \cdot 10^6 [\text{C}]$$

$$I = \frac{Q}{t} = \frac{0,22 \cdot 10^6 [\text{C}]}{t}$$

$$I \cdot t = 0,22 \cdot 10^6 [\text{C}]$$


$$E = P \cdot t = U \cdot I \cdot t = 12 \cdot 0,22 \cdot 10^6 [\text{V} \cdot \text{A} \cdot \text{s}]$$

$$12 [\text{V}] \quad \begin{matrix} \nearrow \\ \underbrace{\quad} \\ 0,22 \cdot 10^6 [\text{C}] \\ = 0,22 \cdot 10^6 [\text{A} \cdot \text{s}] \end{matrix}$$

$$= 2,64 \cdot 10^6 [\text{J}]$$

11.310

$$t = 4 \text{ h}$$

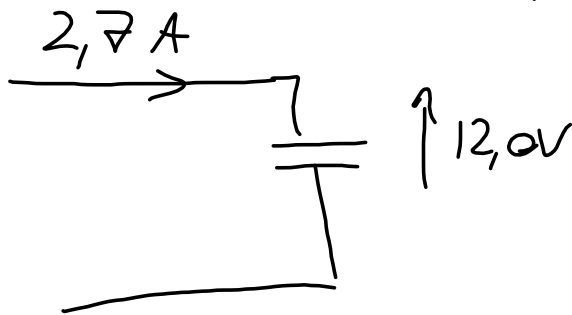

$$I = \frac{Q}{t} \Rightarrow Q = I \cdot t = 2,7 [\text{A}] \cdot 4 \cdot 3600 [\text{s}]$$

$$Q = 38880 [\text{As}] = 38880 [\text{C}]$$

11.312

$$I_1 - I_2 - I_x = 0$$


$$I_x = I_1 - I_2 = 5 - 2 = 3 \text{ A}$$

$$I_1 + I_2 + I_3 + I_4 + I_x = 0$$

$$1 + 2 + 3 + 4 + I_x = 0$$


$$I_x = -10 \text{ A}$$

11.321

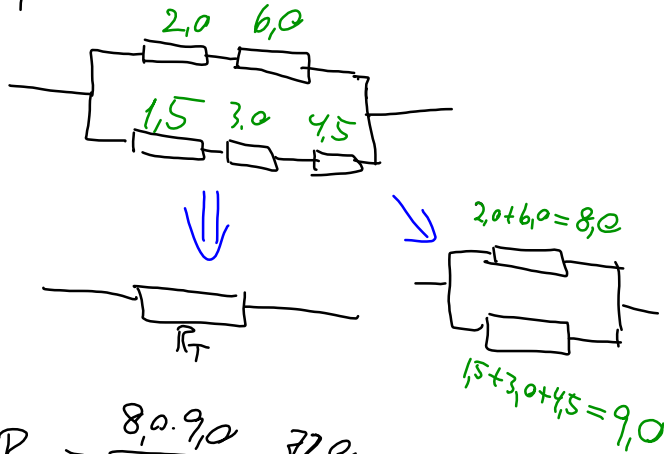


$$R_T = \frac{8,0 \cdot 9,0}{8,0 + 9,0} = \frac{72,0}{17,0} = 4,2 \Omega$$

11.324

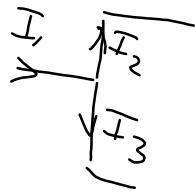

$$I_1 - I_2 - I_3 = 0$$

$$I_1 = I_2 + I_3$$

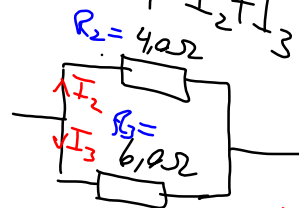


$$I_3 = 1,2 \text{ A}$$

$$U_{23} = 7,2 \text{ [V]} \quad U_{23} = R_3 I_3 = 6,0 \cdot 1,2 = 7,2 \text{ [V]}$$

$$I_2 = \frac{U_{23}}{R_2} = \frac{7,2 \text{ [V]}}{4,0 \text{ [}\Omega\text{]}} = 1,8 \text{ [A]}$$

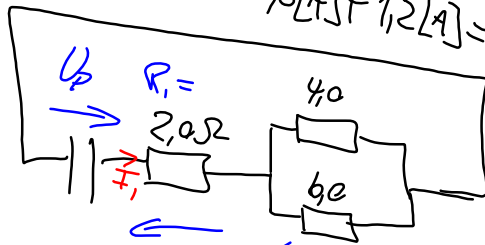
$$I_1 = I_2 + I_3 = 1,8 \text{ [A]} + 1,2 \text{ [A]} = 3,0 \text{ [A]}$$



$$U_1 = I_1 \cdot R_1 = 3,0 \text{ [A]} \cdot 2,0 \text{ [}\Omega\text{]} = 6,0 \text{ [V]}$$

$$U_2 = U_1 + U_{23} = 6,0 + 7,2 = 13,2 \text{ [V]}$$

11.340

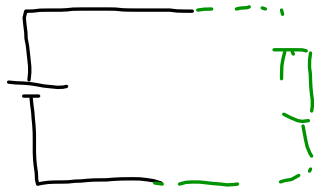

$$170 \text{ mAh}$$

$$U = 1,5 \text{ V}$$

$$Et \text{ år: } t = 365 \cdot 24 \cdot 60 \cdot 60 \text{ s}$$

$$I \cdot t = 170 \text{ mAh} = 170 \cdot 10^{-3} \text{ A} \cdot 3600 \text{ s} = 612 \text{ As}$$

$$U = 1,5 \text{ V}$$

$$P = U \cdot I \quad E = U \cdot I \cdot t$$

↑ til uret

$$I \cdot t = 612 \text{ As}$$

Tar uret

$$I = \frac{612 \text{ As}}{31,536 \cdot 10^6 \text{ s}} = 1,94 \cdot 10^{-5} \text{ A}$$

$$P = 1,5 \text{ V} \cdot 1,94 \cdot 10^{-5} \text{ A} = 2,91 \cdot 10^{-5} \text{ W}$$

$$P = \frac{E}{t} = \frac{E}{24 \cdot 3600 \text{ [s]}} = 2,91 \cdot 10^{-5} \text{ [W]}$$

↑ et døgn

$$E = 24 \cdot 3600 \cdot 2,91 \cdot 10^{-5} \text{ [Ws]} = 2,5 \text{ [J]}$$

$$P = \frac{2,5 \text{ [J]}}{\text{[døgn]}}$$

11.349

$$a) \quad I = \frac{Q}{t}$$

↙ Ladning
↖ Strøm ↗ tid

Strøm er ladningen som passerer et tverrsnitt av en leder per tid


$$U = \frac{W_{AB}}{Q}$$

↙ arbeid
↖ Spenning ↗ ladning

Spenningen er arbeidet som må gjøres for å flytte en ladning fra A til B, per ladning

Kirchoff's 2. lov (spenningsloven) sier at summen av alle spenninger i en sløyfe er lik null.

11.349

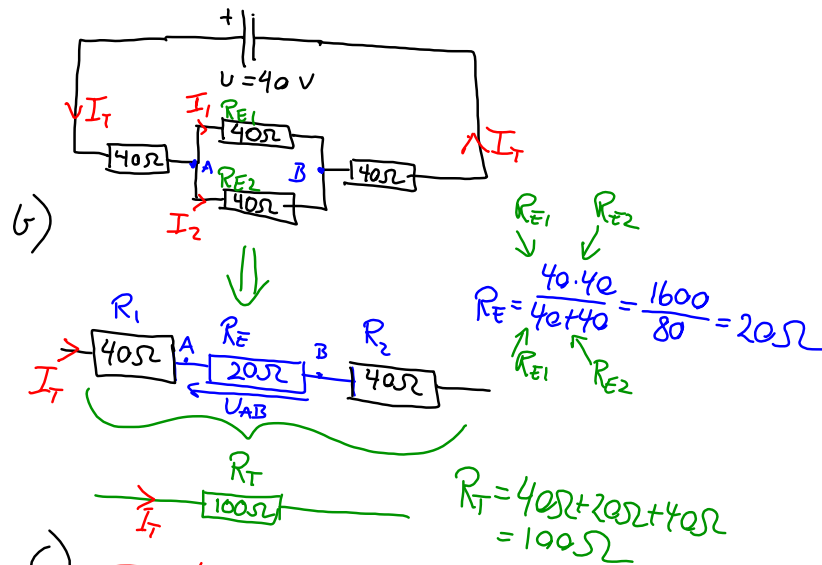

(c)

$$I_T = \frac{U}{R_T} = \frac{40 [V]}{100 [\Omega]} = 0,4 [A]$$

Strømmene I_1 og I_2 blir begge
 $\frac{I_T}{2} = \frac{0,4}{2} = 0,2 A$, fordi motstandene
 i hver ledning er like

d)

$$U_{AB} = I_T \cdot 20 [\Omega] = 0,4 [A] \cdot 20 [\Omega] = 8,0 [V]$$

e)

$$E = P \cdot t = U \cdot I_T \cdot 6,0 [s] = 40 [V] \cdot 0,4 [A] \cdot 6,0 [s] = 96 [J]$$

$$E_{R1} = U_{R1} \cdot I_T \cdot 6,0 [s] = I_T^2 \cdot R_1 \cdot 6,0 [s] = 0,4^2 \cdot 40 \cdot 6,0 = 38,4 [J]$$

$$E_{R2} = U_{R2} \cdot I_T \cdot 6,0 [s] = I_T^2 \cdot R_2 \cdot 6,0 [s] = 0,4^2 \cdot 40 \cdot 6,0 = 38,4 [J]$$

$$E_{RE1} = E_{RE2} = U_{AB} \cdot I_1 \cdot 6,0 [s] = I_1^2 \cdot R_{E1} \cdot 6,0 [s] = 0,2^2 \cdot 40 \cdot 6,0 = 9,6 [J]$$

f)

$$P_{R1} = I_T \cdot U_{R1} = I_T^2 \cdot R_1 = 0,4^2 \cdot 40 = 6,4 [W]$$